

# Montage Kit Max7219 Arduino

## introduction


Ce produit est un kit matrice LED 8x8 piloté en série alimenté par MAX7219.

Il ne nécessite que trois lignes de données et deux lignes électriques.

Le 8x8 LED Matrix est facile à utiliser et compatible avec Arduino, et son réglage de luminosité LED peut être implémenté dans le logiciel.

8x8 LED Matrix kit a de nombreuses applications dans la vie réelle, tels que divers types de panneaux d'affichage électroniques. Si la matrice LED n'est pas alimentée par des périphériques, elle va gaspiller l'interface des périphériques, et la luminosité LED sera altérée en raison de la puissance insuffisante, de sorte que nous ne pouvons pas obtenir l'effet d'affichage idéal.


La matrice LED peut être commandée de deux façons: parallèle ou série. Nous le conduisons habituellement dans la manière en série afin de sauver l'interface. La matrice LED pilotée en série affiche effectivement les DEL, c'est-à-dire affiche les diodes ligne par ligne ou colonne par colonne. La persistance de la vision pour les humains est d'environ 0,1s, aussi longtemps que nous pouvons afficher en série toutes les 8 lignes / colonnes dans 0,1s, nous allons voir un caractère complet ou un modèle.

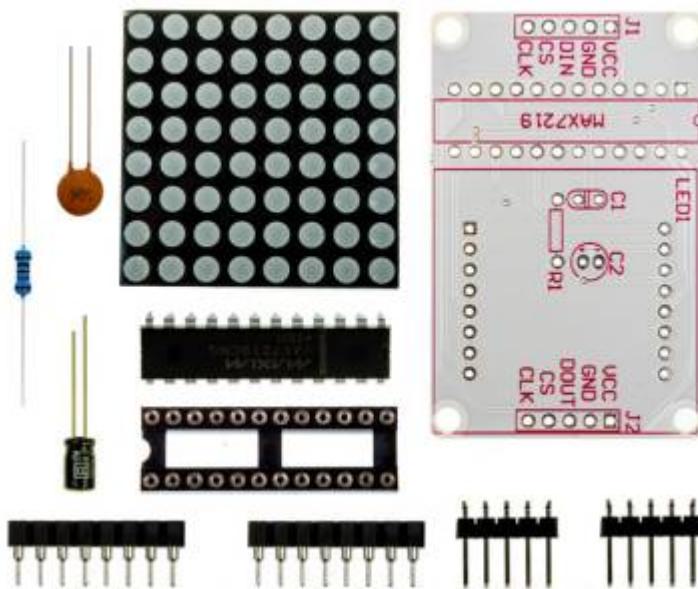

Ce produit se présente sous la forme d'un kit. Il comprend les composants suivants:

- MAX7219
- Condensateur électrolytique: 10uF / 25V
- Résistance: 10K
- Capacité: 0.1uF
- En-têtes et récipients.


Après assemblage, il ressemblera à :

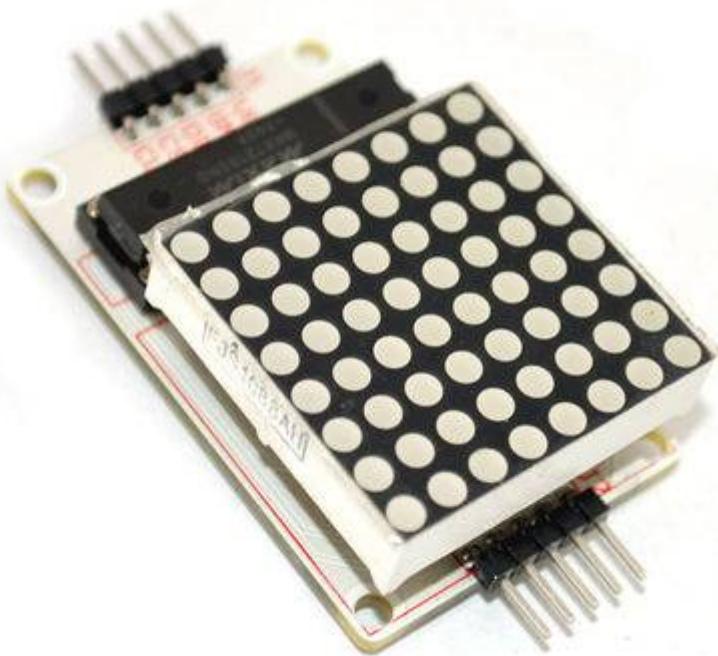

### Spécification de LED Matrix


- Tension de fonctionnement: DC 4.7V - 5.3V
- Tension nominale: 5V
- Courant de fonctionnement: 320mA
- Courant de fonctionnement maxi: 2A
- Température de fonctionnement: 0 °C - 50 °C
- Température typique: 25 °C

### Taille

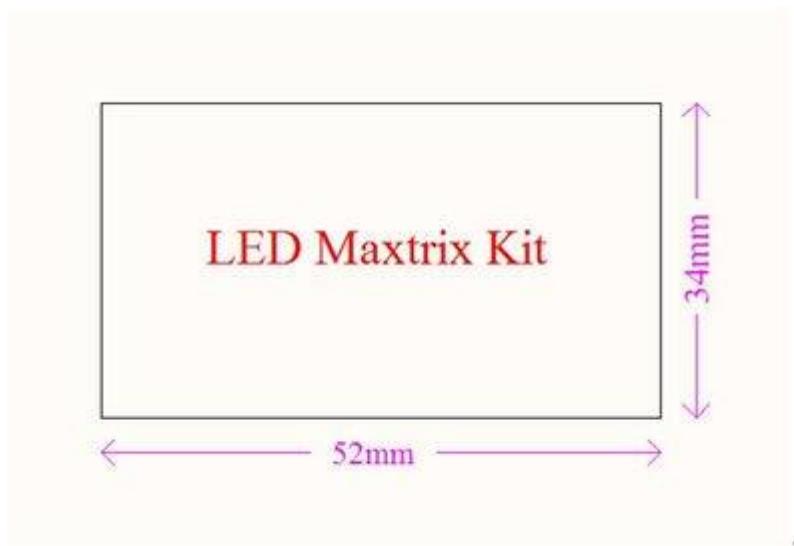


## Instructions d'assemblage

### Etape 1

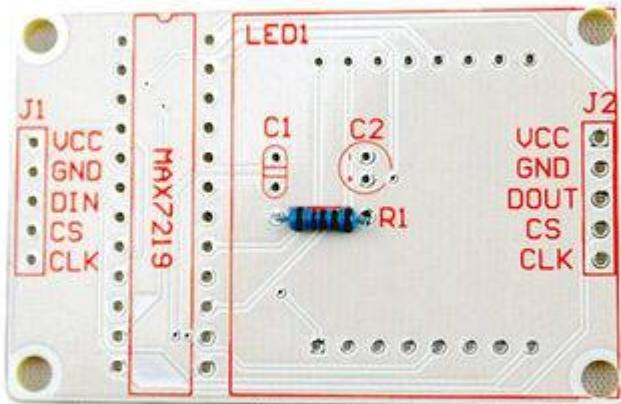


- Souder la résistance R1

### Etape 2

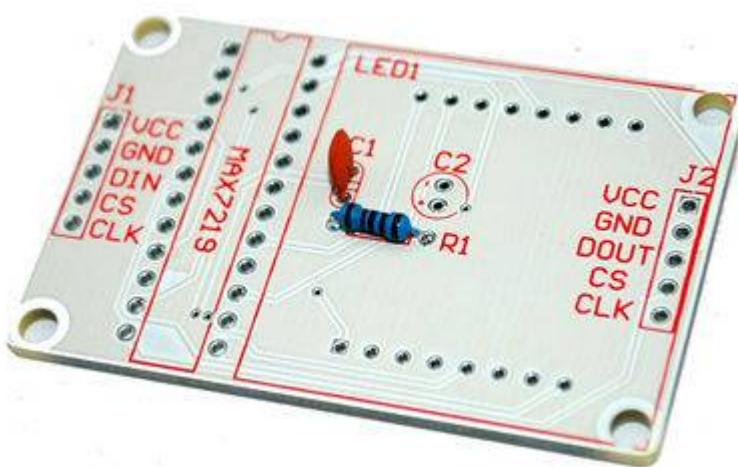


- Souder la capacité C1

### Etape 3

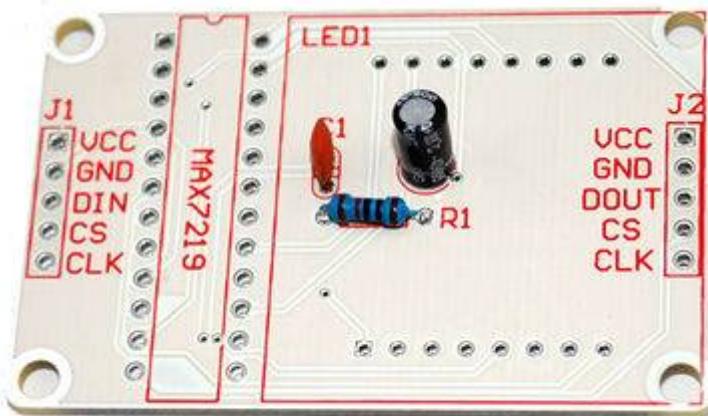


- Souder la capacite C2 , laisser un peu de marge pour pouvoir piler le condensateur sur la plaque

#### Etape 4

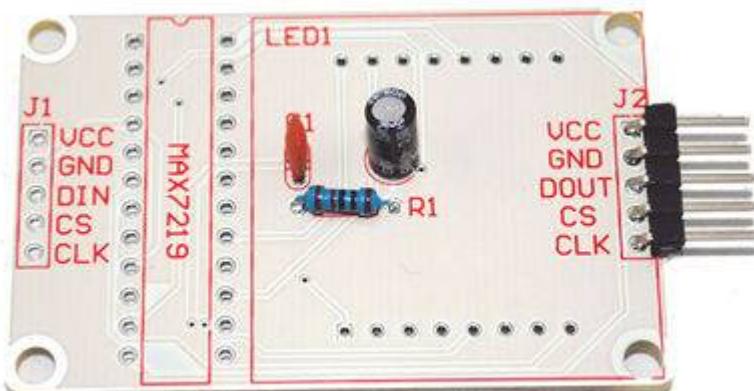


- Souder le connecteur J2

#### Etape 5

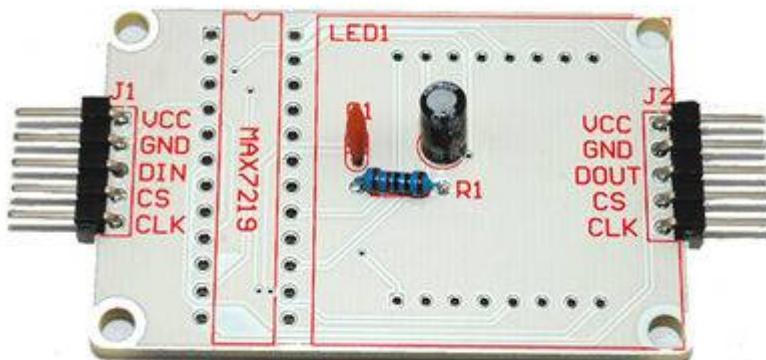


- Souder le connecteur J1

#### Etape 6

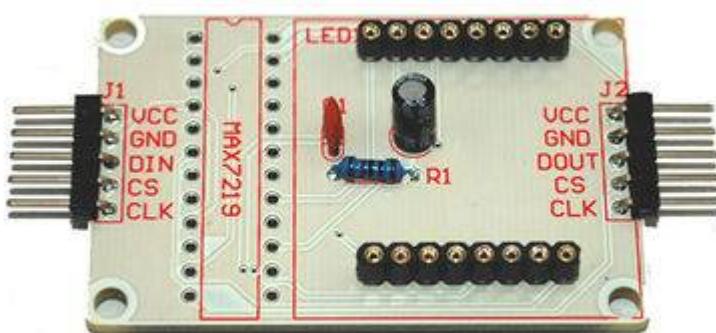


- Souder les 2 connecteurs de la Matrice de LEDS

#### Etape 7

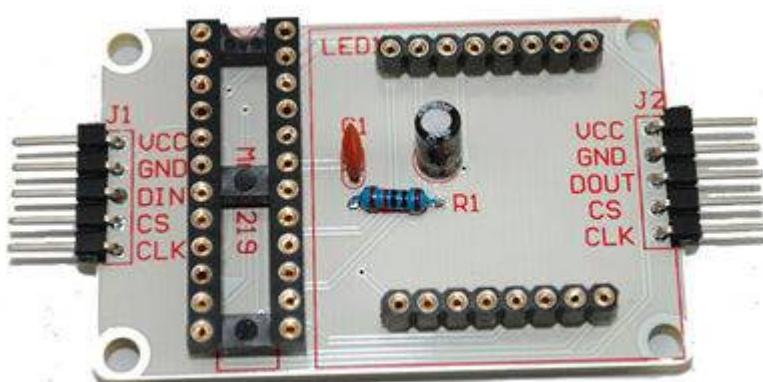


- Souder le connecteur du circuits intégré MAX7219

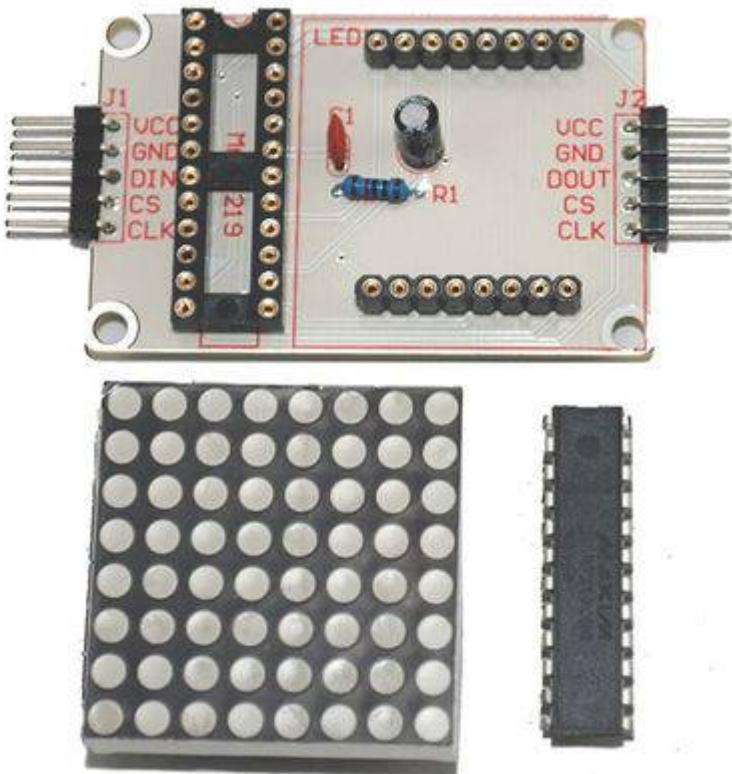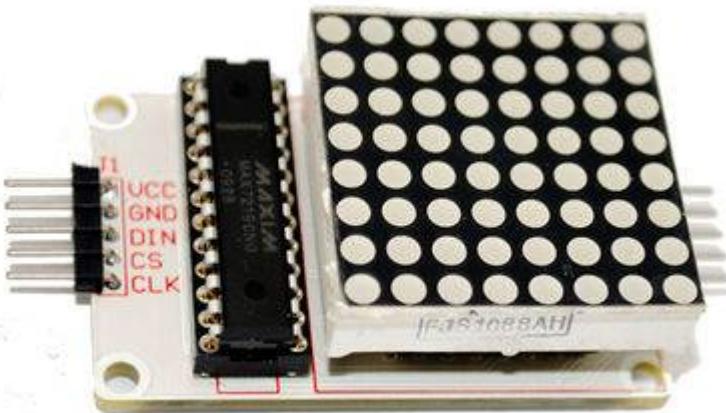**Etape 8**


- Vérifier la position de C2 et installez le C.I. MAX7219 et la matrice de LEDS sur leurs connecteurs.

Nous obtenons enfin le module de matrice LED fini:




## Préparation du matériel

- Le module Matrice de LEDS MAX7219

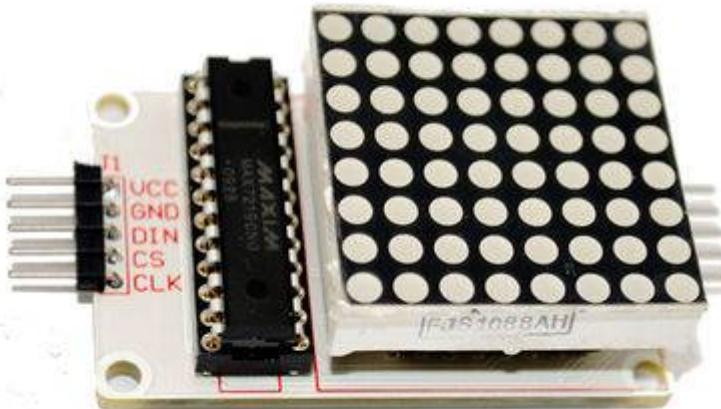

- L'Arduino Uno

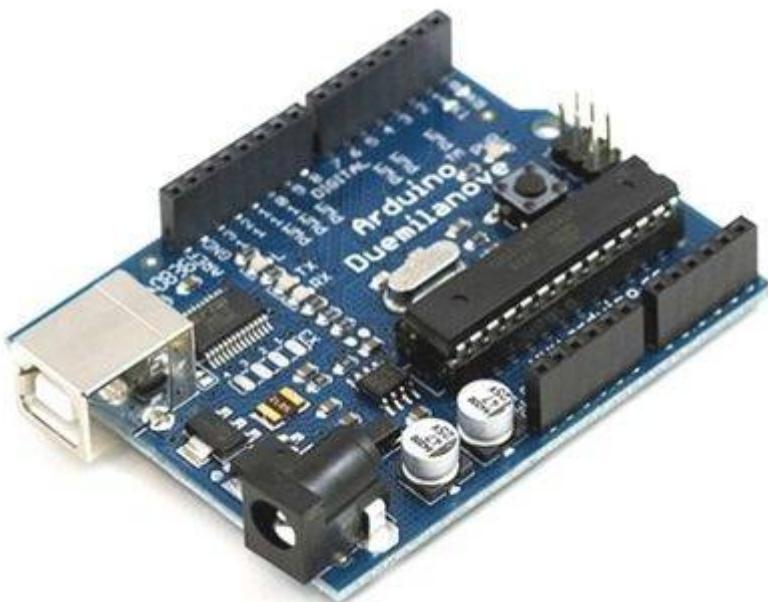

- Le câble USB



- Les câbles de connection



- L'alimentation Arduino 5V 2A




ctrl4-fr

## Schéma des connections

Les schémas de la matrice LED sont joints ci-dessous.

Suivez les instructions suivantes pour connecter les périphériques.

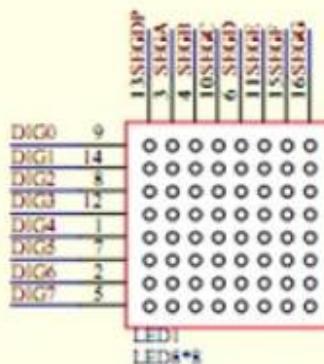- -1- La Matrice LED 8x8 doit être mise à la terre commune avec le module Arduino;
- -2- Brancher la broche Arduino 8 sur DIN sur la matrice LED;
- -3- Connectez la broche Arduino 9 à CS sur la matrice LED;
- -4- Connectez la broche Arduino 10 à CLK sur la matrice LED;
- -5- Utilisez une alimentation indépendante pour le bouclier matriciel 8x8 LED, et la tension d'alimentation est de 5V / 2A.



8\*8 Common cathode lattice

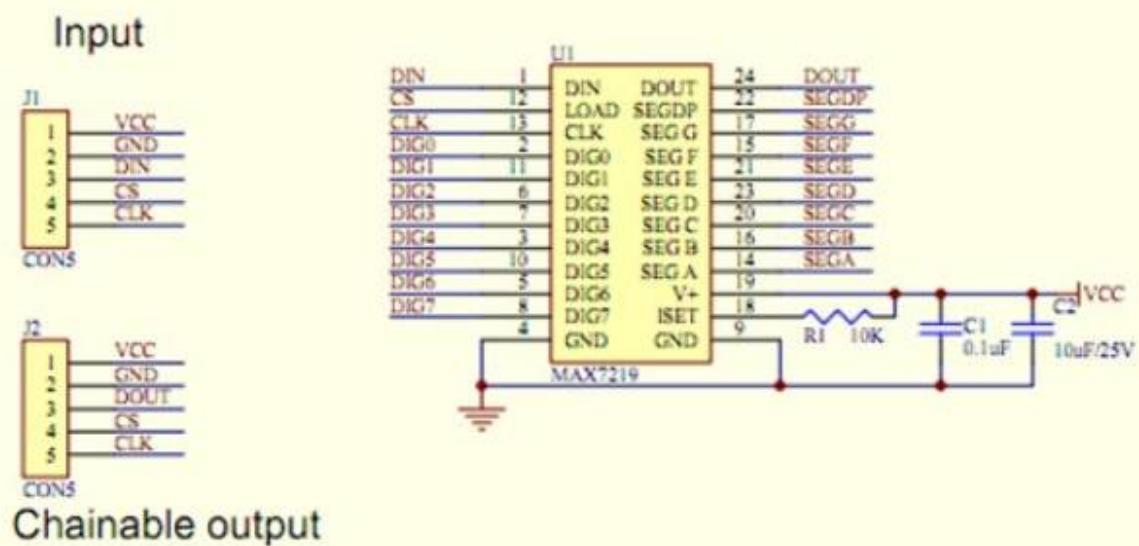



Schéma des connections de la matrice de LEDS 8x8

## Étapes de test
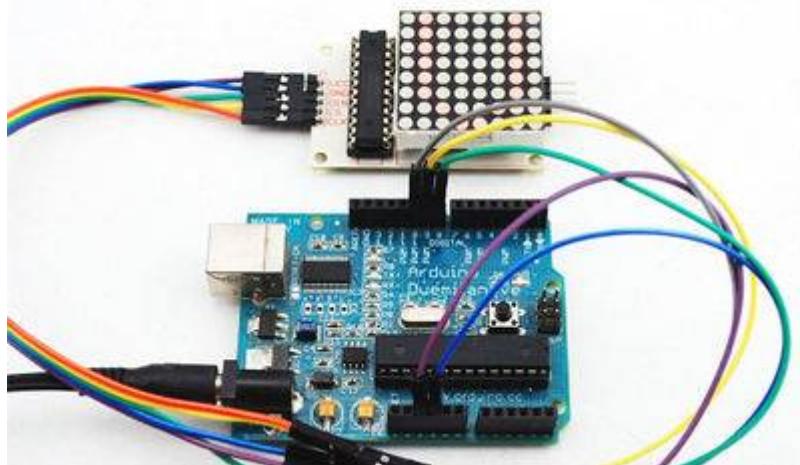
### 1. Instructions de câblage

- Branchez Arduino pin8 à DIN sur 8x8 LED Matrix
- Connectez Arduino pin9 à CS de 8x8 LED Matrix
- Connecter Arduino pin10 à CLK de 8x8 LED Matrix
- Connecter Arduino 5V à VCC de 8x8 LED Matrix
- Connecter GND Arduino à GND de 8x8 LED Matrix

**Attention:** La masse (GND) de la matrice 8 x 8 LEDS doit être commune avec le module Arduino.



- -2- Vérifiez que les interfaces correspondantes sont correctement connectées.
- -3- Mise sous tension de la carte de démonstration Arduino avec adaptateur secteur.
- -4- Observation: La matrice de LED devrait circulairement afficher les chiffres 0 à 9 sur l'écran LED d'abord, puis les caractères A à Z, comme indiqué dans la figure ci-dessus.

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**



Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:max7219:fr>

Last update: **2023/01/27 16:08**