

Les moteurs pas à pas Nema ...

[les moteurs Nema ...](#)

[Les Moteurs Nema ...](#)

[différence entre les types de moteurs pas à pas Nema.](#)


[les moteurs électriques](#)

[piloter-un-moteur-pas-a-pas-module-l298-arduino](#)

[moteur pas à pas L298](#)

[Identifier les enroulements des moteurs Pas à Pas](#)

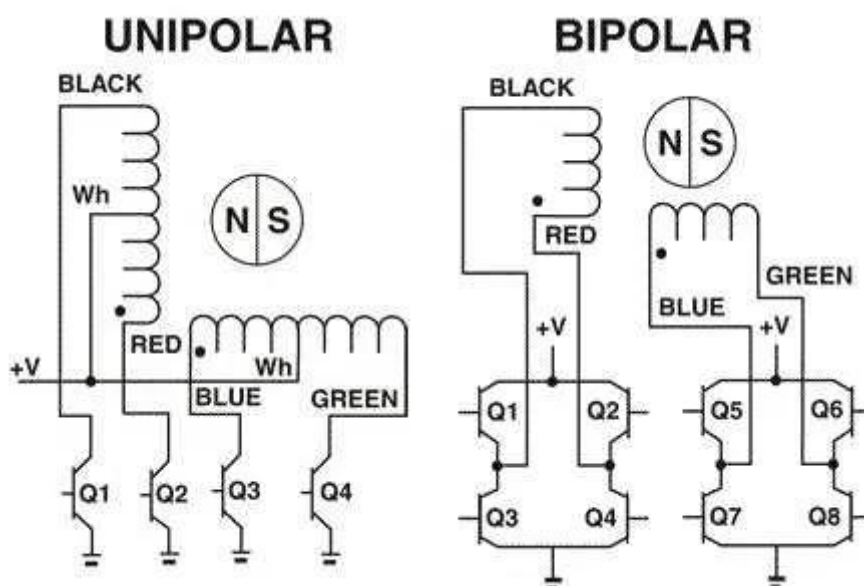Comment connecter un moteur pas à pas à un contrôleur via un diagramme de câblage précis



Pour connecter un moteur pas à pas à un contrôleur, il faut suivre un diagramme de câblage spécifique, qui varie en fonction du type de moteur et du contrôleur utilisé. En règle générale, un moteur pas à pas dispose de quatre fils ou plus, chacun correspondant à une phase distincte du moteur. Assurez-vous de vérifier les spécifications du moteur avant de commencer.

Commencez par identifier les phases du moteur. Les moteurs à quatre fils sont souvent bipolaires, avec deux fils pour chaque phase. Vous devez connecter chaque paire de fils de phase aux bornes correspondantes du contrôleur. Les contrôleurs de moteur pas à pas comme le A4988 ou DRV8825 disposent de broches spécifiques pour chaque phase, généralement marquées A1, A2, B1 et B2.

Reliez chaque fil de phase du moteur aux bornes appropriées du contrôleur. Par exemple, connectez un fil de la phase A (A1) à la borne A1 du contrôleur et l'autre fil de la même phase (A2) à la borne A2.

Répétez cette opération pour la phase B (B1 et B2).

Ensuite, raccordez les câbles d'alimentation. Le moteur pas à pas nécessite une alimentation externe. Connectez le câble d'alimentation du moteur à l'entrée de l'alimentation du contrôleur. Vérifiez la tension et l'intensité de l'alimentation pour vous assurer qu'elles correspondent aux spécifications du moteur et du contrôleur.

Enfin, reliez les fils de commande du contrôleur (souvent appelés STEP et DIR) à la carte de commande ou au microcontrôleur, selon votre configuration. Le fil STEP indique au contrôleur quand avancer d'un pas, tandis que DIR définit la direction du moteur.

Cablage moteur Pas à Pas



Il faut d'abord repérer les enroulements du moteur ,

Exemple dans mon cas, coté moteur connecteur face à vous l'axe sur le haut




Rouge , Noir, Bleu, Vert.

L'enroulement 1 est sur les fils Rouge , Bleu


L'enroulement 2 est sur les fils Noir , Vert

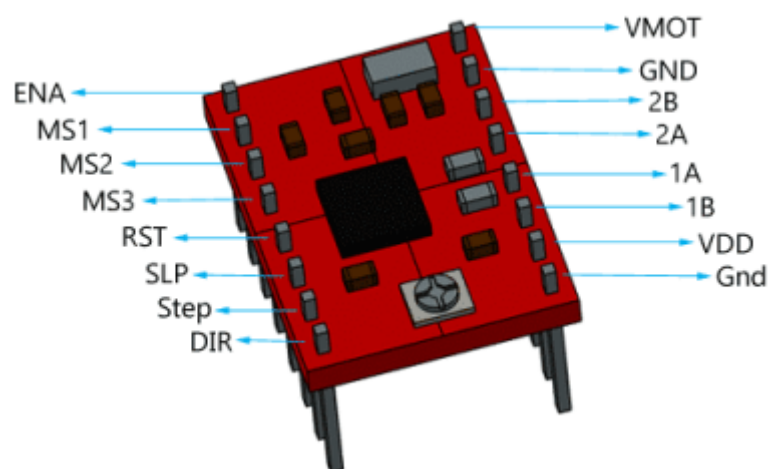donc sur le driver moteur , on branche Rouge sur 2B et Bleu sur 2A , et Noir sur 1B et Vert sur 1A



On peut avoir à inverser un ou deux enroulements suivant le fonctionnement ou non du moteur.

Schema

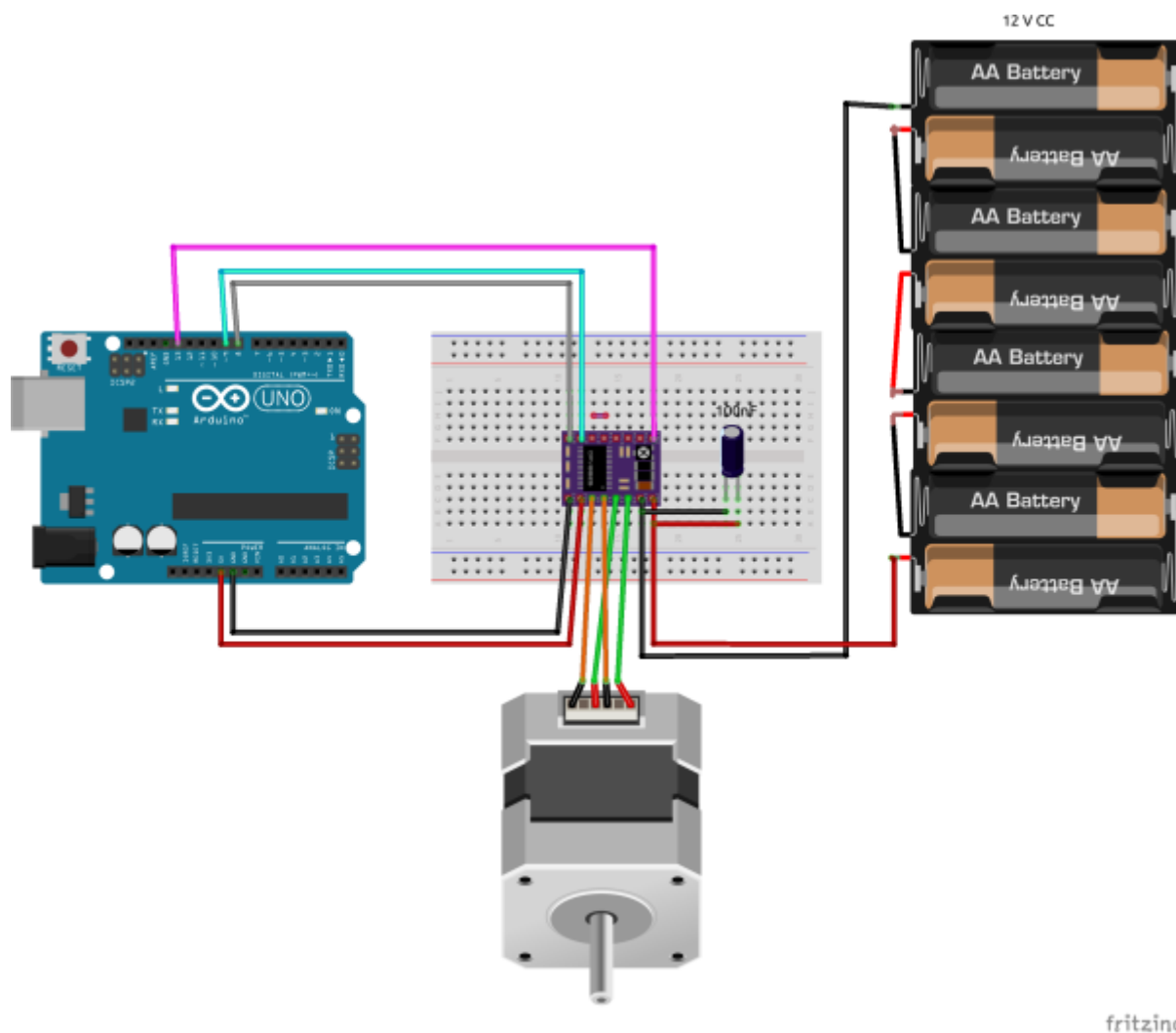

Programme de Test du moteur Nema 17

[moteurpasapas.ino](#)

```
// A4988_Test.ino
//
// Commande d'un moteur pas-à-pas à l'aide d'un pilote A4988 avec
//   Arduino.
//
// Un projet www.mchobby.be (vente de kit et composant)
// Meurisse D. - Licence CC-SA-BY
//
// Un tutoriel http://mchobby.be/wiki/index.php?title=A4988
// Ou Acheter un StepStick A4988
//   http://shop.mchobby.be/product.php?id\_product=349
//
```

```
#define pinEnable 13 // Activation du driver/pilote
#define pinStep   9 // Signal de PAS (avancement)
#define pinDir    8 // Direction

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Test A4988");

  pinMode( pinEnable, OUTPUT );
  pinMode( pinDir    , OUTPUT );
  pinMode( pinStep   , OUTPUT );
}

void loop(){
  int i = 0;

  digitalWrite( pinDir    , HIGH); // Direction avant
  digitalWrite( pinStep   , LOW);  // Initialisation de la broche
step

  // Avance de 200 pas
  for( i=0; i<200; i++){
    Serial.println( i );
    digitalWrite( pinStep, HIGH );
    delay( 10 );
    digitalWrite( pinStep, LOW );
    delay( 10 );
  }

  // Changer de direction
  digitalWrite( pinDir    , LOW); // Direction avant

  // Refaire 200 pas dans l'autre sens
  for( i=0; i<200; i++){
    Serial.println( i );
    digitalWrite( pinStep, HIGH );
    delay( 1 );
    digitalWrite( pinStep, LOW );
    delay( 1 );
  }

  // Pas de step et pas d'ordre...
  // l'axe du moteur est donc bloqué
  Serial.println("Axe bloqué + attendre 5 sec");
  delay( 5000 );

  // déblocage de l'axe moteur
  Serial.println("Déblocage axe");
  //digitalWrite( pinEnable, HIGH ); // logique inversée
```

Last
update: 2026/10/20 03:54 start:arduino:pasapas:nema <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:pasapas:nema&rev=1792461298>

```
// Fin et blocage du programme  
// Presser reset pour recommencer  
Serial.println("Fin de programme");  
//while( true );  
}
```

From:
<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:
<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:pasapas:nema&rev=1792461298>

Last update: **2026/10/20 03:54**

